

Roll No: 190070076

- Note ~~Agst~~ - we first assume current given in paper



expression for total  $A_v$  is

$$A_v = \left\{ g_{m1,2} \left[ g_{m3,4} r_{o3,4} r_{o1,2} \parallel g_{m5,6} r_{o5,6} r_{o7,8} \parallel R \right] \right\} \times g_{m9,10} r_{o9,10} r_{o11,12}$$

eqn ①

current  $I$  in transistor

from  $M1$  to  $M8 = 750 \mu A$

from  $M9$  to  $M12 = 400 \mu A$

② Unity Gain frequency.

$$2\pi f_{uG} = \text{DC Gain} \times \text{BW}$$

$$= \frac{g_{m1}}{C_c}$$

$$C_c = \frac{g_{m1}}{2\pi f_{uG}}$$

$$f_{uG} > 1 \text{ GHz}$$

$$C_c \leq \frac{g_{m1}}{2\pi \times 10^9}$$

③ Static power consumption

$$P = 1.5 [2 \times 600 + 2 \times 750]$$

$$= 9.45 \text{ mW}$$

$$P < 1.5 \text{ mW}$$

$$P = 1.5 [2 \times I_{D2} + I_{D1}] < 4.5 \text{ mW}$$



(A) Slew Rate

$$\frac{dV_{out}}{dt} = \frac{2I_{D1}}{C_c}$$

$$I_{D2} > 2I_{D1} \left(1 + \frac{C_L}{C_c}\right)$$

$$2I_{D1} = I_{B1}$$

$$I_{D12} = I_{B2}$$

~~$I_{B1}$~~

$$\cancel{I_{B2} > I_{B1} \left(1 + \frac{C_L}{C_c}\right)}$$

$$I_{B2} > I_{B1} \left(1 + \frac{C_L}{C_c}\right)$$

(B) Input referred noise.

$$V_{n,eq}^2 = 2 \left[ V_{n,eq}^2 + \frac{g_{m2}^2}{g_{m1}^2} \right]$$

$$= \frac{8KT}{g_{m1}} \left[ 1 + \frac{g_{m2}}{g_{m1}} \right]$$

$$g_{m2} \ll g_{m1}$$

$$V_{n,eq}^2 = \frac{16KT}{3} \times \frac{1}{g_{m1}}$$

$$g_{m1} > \frac{16KT}{3 \times (400 \times 10^{-9})^2}$$

$$g_{m1} > \cancel{2.192} \times 10^{-5} \text{ A/V}$$

$$\cancel{g_{m1} = 50 \mu S}$$

$$g_{m1} = 100 \mu S$$

$$(g_{m1})_1 = g_{m1}$$



\* Using ~~the slew rate~~ Unity gain freq<sup>n</sup> eq<sup>n</sup>

$$C_c < \frac{g_{m1}}{2\pi \times 10^9}$$

$$C_c < \frac{10 \times 10^{-5}}{2\pi \times 10^9}$$

$$C_c < 0.79 \text{ pF}$$

$$C_c < 0.79 \text{ pF}$$

$$C_c < 15.91 \text{ pF}$$

$$C_c < 15.91 \text{ pF}$$

$$C_c = 15 \text{ pF}$$

using slew rate

$$\frac{I_{B1}}{C_c} > 400 \text{ V}/\mu\text{s}$$

$$I_{B1} > C_c \times 400 \times 10^6$$

$$I_{B1} > 6.364 \mu\text{A}$$

$$I_{B1} = 20 \mu\text{A}$$

$$I_{B2} > I_{B1} \left( 1 + \frac{C_L}{C_c} \right)$$

$$I_{B2} > 20 \left( 1 + \frac{0.5 \times 10^{-12}}{15 \times 10^{-15}} \right)$$

$$I_{B2} > 20 (33.3)$$

$$I_{B2} > 666.6 \mu\text{A}$$

$$I_{B2} = 800 \mu\text{A}$$



$$g_{m1} = \sqrt{I_{D1} K_n (W/L)_{1,2}}$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{1,2} = \frac{g_{m1}^2}{I_{D1} K_n}$$

$$= \frac{(100)^2 \times 10^{-12}}{20 \times 10^{-6} \times 419 \times 10^{-6}}$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{1,2} = 1.19 \approx 1$$

$$\boxed{\left(\frac{W}{L}\right)_{1,2} = 1}$$

\* Phase margin =  $\phi = 90^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{g_{m1}/C_c}{g_{m10}/C_L}\right)$

$$\phi = 90^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{g_{m1}/C_c}{g_{m10}/C_L}\right) > 60^\circ$$

$$30^\circ > \tan^{-1}\left(\frac{g_{m1}/C_c}{g_{m10}/C_L}\right)$$

$$0.577 > \frac{g_{m1} \times C_L}{C_c \times g_{m10}}$$

$$g_{m10} > \frac{g_{m1} \times C_L}{C_c \times 0.577}$$

$$g_{m10} > \frac{10^{-4} \times 0.5 \times 10^{-12}}{15 \times 10^{-15} \times 0.577}$$

$$g_{m10} > 5.77 \text{ mS}$$

$$\boxed{g_{m10} = 6 \text{ mS}}$$

\* My teammate dropped this course so I have to do this alone. Hence no contribution table.